


Esercitazione 2 – Architettura dei Sistemi di Elaborazione – 19/12/2016

Soluzioni

 
1. Si costruisca un circuito multiplexer con 8 dati in input, un output e 3 input di controllo, che sia effettivamente in grado di calcolare il valore di verità di una funzione booleana a *quattro* variabili.

La funzione da calcolare è la seguente: $\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D} + \bar{A} B \bar{C} D + A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$.

È noto che un multiplexer a 3 input di controllo può rappresentare qualsiasi tavola di verità di una funzione booleana a 3 variabili. Per forzarlo a calcolare una funzione booleana a *quattro* variabili si deve conoscere la sua struttura interna, illustrata in figura. Sul libro (**Architettura dei calcolatori**, Tanenbaum), lo trovate disegnato meglio a pagina 144.




La soluzione al quesito è semplice, basta inserire all'interno del circuito la variabile D (e il suo corrispettivo \bar{D}) e collegarla agli input corretti, in modo tale da soddisfare la funzione richiesta. Tutti gli altri input, a questo punto, vanno collegati a terra. Quindi vogliamo collegare D all'ingresso D_2 , corrispondente alla porta relativa a $A \bar{B} \bar{C}$, e \bar{D} agli ingressi D_0 e D_4 , corrispondenti alle porte relative a $\bar{A} \bar{B} \bar{C}$ e $A \bar{B} \bar{C}$. Il risultato sarà, dunque, quello illustrato in figura.

 

 
2. Un chip MSI molto comune è il sommatore a 4 bit. È possibile agganciare quattro di questi chip per ottenere un sommatore a 16 bit? Disegnarlo, se possibile. Quanti pin avrà il nuovo sommatore?

Come si può vedere in figura, l'adder a 4 bit altro non è che la giustapposizione di 4 circuiti full-adder a un bit (sul libro, si tratta di questo argomento alle pagine 149-150).




I valori in ingresso sono indicati come le coppie di 4 pin A_1, A_2, A_3, A_4 e B_1, B_2, B_3, B_4 , che rappresentano i bit dal meno al più significativo dei valori A e B. Gli output sono i 4 bit risultanti e marcati con le tag S_1, \dots, S_4 . I riporti, invece sono rappresentati dalle tag C_i per quello in ingresso e C_o per quello in uscita.

Ora, è ovviamente possibile applicare la stessa idea usata per creare un sommatore a 4 bit per crearne uno a 16 bit. Il numero totale di pin finale è facilmente calcolabile: ne occorrono 32 per i dati in input, 16 per la somma in output, 1 per il riporto in ingresso iniziale (collegato, come nella figura sovrastante, alla terra) e 1 per il riporto in uscita finale. La somma è pari a 50. Il circuito risultante è mostrato in figura.

 

 
3. Si studi un circuito flip-flop pilotato dal fronte di salita del clock. Lo si modifichi in modo tale che sia pilotato dal fronte di discesa del clock.

In primo luogo, vi illustro il flip-flop pilotato dalla salita del clock. Per tutti gli aspetti teorici relativi al funzionamento e all'utilizzo del flip-flop, vi consiglio di vedere, sempre sul Tanenbaum, la pagine 157 e successive. Considerate che, nella domanda, si fa riferimento al flip-flop temporizzato, indicato sul libro come flip-flop D. Il circuito è mostrato in figura.




Ora, può sembrare che la porta E riceva sempre un segnale negativo, ma questo non è completamente vero, grazie al ritardo nella propagazione del segnale causato dalla presenza della porta NOT. La porta E, quindi, avrà valore 1 per un breve istante nel momento in cui CK (il clock) passa dal valore 0 al valore 1 (fronte di salita del clock).


Il funzionamento è mostrato qui sotto.

 

Ora, quello che viene richiesto, dunque, è che la porta E riceva il segnale alto quando CK passa da 1 a 0, invece che da 0 a 1. La soluzione è abbastanza semplice: si vuole che E abbia valore 1 esclusivamente quando sia CK che \overline{CK} (opportunamente ritardato) abbiano valore 0. Intuitivamente, è facile vedere (anche dalla tavola di verità) che la porta logica che fa al caso nostro è una porta NOR. Il circuito risultante, dunque, è quello illustrato in figura.

 

 
Questa seconda figura mostra l'andamento dei segnali, giusto per verificare che quanto abbiamo detto sia corretto.



 
4. Si ha una parola a 4 bit, 1100. Utilizzando il codice d'errore basato sulla distanza di Hamming, quanti e quali sono i bit del codice di correzione corrispondente? Quanti sarebbero per una parola a 8 bit?

Cominciamo col dire che tutta la teoria relativa a questa domanda la potete trovare alle pagine 70 e seguenti del Tanenbaum (paragrafo 2.2.4.). Sul libro trovate esattamente l'esempio che vi ho richiesto in questo esercizio. L'algoritmo per determinare i 3 bit di correzione (che chiameremo A, B e C) è il seguente:


- Disegnare tre cerchi intersecati, uno per ogni bit di correzione.



 - Ordinare le intersezioni per ordine alfabetico (o lessicografico, se preferite), ottenendo dunque AB, ABC, AC, BC.
- Scrivere, un bit alla volta, la parola all'interno delle intersezioni, seguendo l'ordine determinato al punto precedente.



 - Scrivere, all'interno della parte non intersecata dei tre cerchi, il valore 0 o 1, in modo tale che il numero di 1 all'interno del singolo cerchio sia pari. Nel nostro caso A ha due 1 al suo interno, quindi scriveremo 0; B ne ha sempre due, quindi scriveremo 0; C ha un solo 1 al suo interno e quindi si scrive un 1.



Pertanto i bit d'errore saranno 001. Nel caso in cui abbiamo 8 bit, invece, possiamo usare l'algoritmo corrispondente per creare un codice di correzione a 7 bit, ma questo valore può essere ridotto fino a 4 bit.

5. Si scriva in notazione polacca inversa le seguenti espressioni

- $6*(4-3)$
- $(7/3)/((1-4)*2)+1$
- $(5*2+7)-4/2+1$

La notazione polacca inversa è piuttosto semplice: invece di scrivere nella maniera classica OPERANDO1 OPERAZIONE OPERANDO2 (esempio: $2 + 3$), si riordinano gli elementi secondo la struttura OPERANDO1 OPERANDO2 OPERAZIONE. Per comodità, d'ora in poi chiameremo gli elementi OPERANDO1 OP1, OPERANDO2 OP2 e OPERAZIONE OP.

Si guardano le espressioni da sinistra a destra, andando a vedere quale operazione va svolta per prima. Nel primo caso, ad esempio avremo $OP1 = 6$, $OP2 = (4-3)$, $OP = *$. $OP2$ va ancora diviso secondo la stessa regola: $OP1^1 = 4$, $OP2^1 = 3$, $OP^1 = -$. Scriveremo quindi $6\ 4\ 3\ -\ *$

Le altre soluzioni alla domanda, dunque, sono:

- $73/14-2*/1+$
- $52*7+4-21+/\$

6. Scrivere le istruzioni Assembly utili per ottimizzare l'utilizzo della CPU per il calcolo della della moltiplicazione tra il numero 19 e un valore n intero e non negativo. Verificare , ponendo $n=3$, che l'operazione proposta sia corretta.

Comincio con l'indicarvi a quale parte del libro dovete fare riferimento per rispondere a questa domanda: le pagine da considerare sono la 367 e seguenti, e in particolar modo il paragrafo 5.5.3, Operazioni Unarie.

In questo paragrafo è ben spiegato che la moltiplicazione tra un qualsiasi numero n e un numero come 2^k , può essere ottimizzato come uno shift del numero verso sinistra di k cifre. Ad esempio, 3 (rappresentazione binaria a 8 bit 00000011), può essere moltiplicato per 2 ($2=2^1$), shiftandolo di 1 bit verso sinistra, ottenendo, quindi, 00000110, che equivale proprio al numero 6 in base 10. Nel caso dell'esercizio, abbiamo il numero 19, che può essere scritto come somme successive di numeri del tipo 2^k . Abbiamo dunque $19 = 16 + 2 + 1$, cioè $19 = 2^4 + 2^1 + 2^0$. Quindi i risultati dei tre shift andranno sommati tra loro, per fornirci il risultato effettivo.

Le istruzioni – in pseudo Assembly, visto che il linguaggio cambia a seconda del processore che si sta utilizzando – saranno le seguenti:

- Caricamento del valore n in memoria tre volte, pari al numero di elementi che vogliamo prima shiftare e poi sommare. L'istruzione di riferimento è la MOV, che riceve come argomenti, nell'ordine, il registro su cui caricare il valore e il valore stesso.

```
MOV R1    $n
MOV R2    $n
MOV R3    $n
```

- Shifting a sinistra dei tre valori presenti nei registri. L'operazione di riferimento è la SHL, che prende in ingresso, nell'ordine, il numero di bit per cui si vuole effettuare lo shift e il registro su cui lo si vuole effettuare.

```
SHL 4    R1
SHL 1    R2
```

Come è facile vedere, non è necessario scrivere l'istruzione per lo shifting di 0 bit verso sinistra per il registro R3.

- Somma dei tre valori. L'operazione da usare è la ADD, che somma il valore nel primo registro in input al secondo, ponendo il risultato dell'operazione all'interno del secondo registro in input.

ADD R2 R1
ADD R3 R1

Al termine della procedura, avremo il risultato della moltiplicazione originale all'interno del registro R1.

Verifichiamo ora che la procedura sia corretta, valorizzando n con il valore 3.

Il risultato delle tre operazioni MOV è il seguente:

Registro	Valore
R1	00000011
R2	00000011
R3	00000011

Il risultato delle due operazioni shift è:

Registro	Valore
R1	00110000
R2	00000110
R3	00000011

Il risultato della prima somma binaria è:

Registro	Valore
R1	00110110
R2	00000110
R3	00000011

Il risultato della somma finale è:

Registro	Valore
R1	00111001
R2	00000110
R3	00000011

In R1 abbiamo il valore risultante, cioè $(00111001)_2$, che equivale a $(57)_{10}$. E casualmente $57 = 19 * 3$