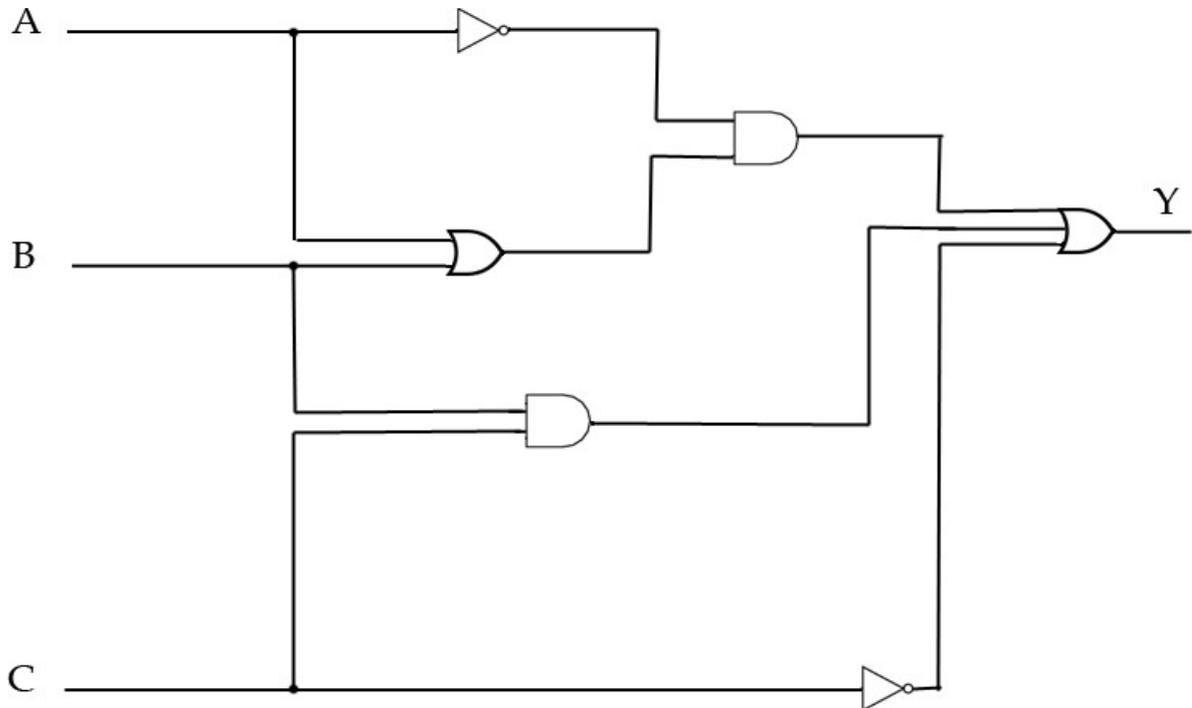


Esercitazione 5 – Architettura dei Sistemi di Elaborazione - 23/01/2017

Algebre di Boole e funzioni logiche

1. Si consideri il circuito logico in figura. Si determini la funzione logica che implementa e la si semplifichi. Disegnare, poi il nuovo circuito.



Allora, è molto semplice vedere quale sia la soluzione. Basta risolvere, una per volta, le porte logiche in figura. Quindi, avremo:

$$Y = (\bar{A} (A + B)) + (BC) + \bar{C}$$

Ora, risolviamo la funzione tramite le regole di distributività.

$$Y = \bar{A} A + \bar{A} B + (BC) + \bar{C}$$

Ora, $\bar{A} A$ è una contraddizione, e quindi ha valore 0 (nullo per l'operazione OR). Allo stesso tempo, $(BC) + \bar{C}$, si può risolvere nel solo $B + \bar{C}$ grazie alla regola d'assorbimento. Quindi si

ottiene:

$$Y = \bar{A} B + B + \bar{C}$$

Ora si raggruppa B, si ottiene:


$$Y = B(\bar{A} + 1) + \bar{C}$$

Ma 1 è l'elemento assorbente per l'operazione OR, quindi tutta l'espressione $(\bar{A} + 1)$ vale 1. Allo stesso tempo, 1 è l'elemento neutro per l'espressione AND, quindi $B \cdot 1$ vale B.

L'espressione finale, dunque, è:

$$Y = B + \bar{C}$$

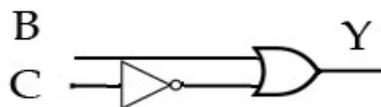Ora, il circuito che lo implementa è quello mostrato in figura.



2. Data la funzione logica $Y = B\bar{C}\bar{D} + CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}C$, scriverla in forma normale congiuntiva, ed eventualmente minimizzarla. Disegnare il circuito corrispondente.

In primo luogo, eseguiamo la minimizzazione tramite le regole delle algebre di Boole.

Inizialmente, raggruppiamo C per tutte le espressioni della funzione, ottenendo:

$$Y = C(\overline{B}\overline{D} + D + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{B})$$

Ora raggruppiamo \overline{D} per tutte le espressioni che lo contengono, ottenendo:

$$Y = C(\overline{D}(B + \overline{A}\overline{B}) + D + \overline{A}\overline{B})$$

Ora si utilizza la stessa regola d'assorbimento usata all'esercizio precedente.

$$Y = C(\overline{D}(B + A) + D + \overline{A}\overline{B})$$

Si risolve la parentesi relativa all'elemento \overline{D} .

$$Y = C(\overline{D}B + \overline{D}A + D + \overline{A}\overline{B})$$

Assorbimento tra $\overline{D}A + D$

$$Y = C(\overline{D}B + A + D + \overline{A}\overline{B})$$

Assorbimento tra $\overline{D}B + D$

$$Y = C(B + A + D + \overline{A}\overline{B})$$

Assorbimento tra $B + \overline{A}\overline{B}$

$$Y = C(B + A + D + \overline{A})$$

Ma $A + \overline{A}$ è una tautologia, che dunque vale 1. Ora, 1 è l'elemento assorbente per l'operazione OR, quindi tutta l'espressione dentro la parentesi può essere semplificata in 1.

Si ottiene dunque:

$$Y = C.$$

Il circuito, è, dunque, banale.

Il passaggio in CNF, a dirla tutta, è abbastanza noioso. E, soprattutto, orribile da scrivere qua sopra. Quindi ve lo lascio scritto orribilmente a mano. Ad ogni modo, l'idea è quella di applicare una doppia negazione alla funzione, risolvere quella interna utilizzando le leggi di DeMorgan e poi verificare un po' di contraddizioni e idempotenze. Alla fine si ri-applica DeMorgan e si ottiene la CNF.

Sappiamo che $(B + \bar{B})$ è una tautologia (e quindi vale 1) e che 1 è anche l'elemento assorbente per l'operazione +, quindi $(D + 1)$ vale 1. Allo stesso tempo, 1 è l'elemento neutro per l'operazione AND e quindi può essere omissa. Otteniamo:

$$Y = \overline{(\overline{A}C + \overline{B}C + \overline{B}\overline{D} + \overline{A}\overline{D})}$$

Ora raggruppiamo \overline{A} e \overline{B} per le sotto-espressioni che le contengono. Abbiamo, quindi,

$$Y = \overline{(\overline{A}(C + \overline{D}) + \overline{B}(C + \overline{D}))}$$

Ora si raggruppa per $(C + \overline{D})$

$$Y = \overline{(\overline{A} + \overline{B})(C + \overline{D})}$$


Usiamo ora la legge di DeMorgan

$$Y = \overline{(\overline{A} + \overline{B})} + \overline{(C + \overline{D})}$$

Usiamo nuovamente la legge di DeMorgan

$$Y = AB + \overline{CD}$$

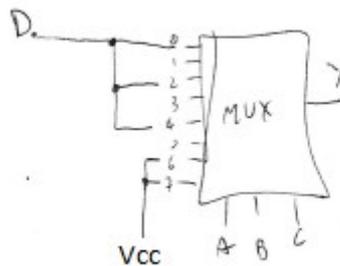
La costruzione del mux è spiegata più nel dettaglio nella soluzione dell'esercitazione numero 2, che vi consiglio di leggere. Quindi, qui vi espongo solo il mux corretto.



Una soluzione alternativa, e forse che piace di più al professore (e quindi vi consiglio caldamente di usarla, in sede d'esame) è fornita nella dispensa mux_con_chip_select, che trovate nella stessa cartella Google Drive. Andatevela a leggere.

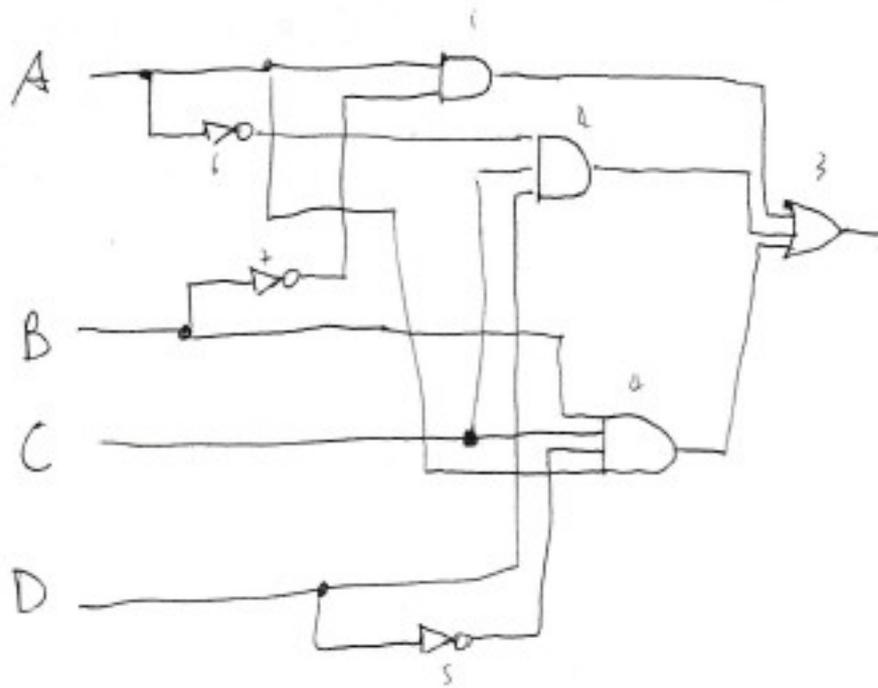4. **Considerato il circuito corrispondente ad $\overline{A}\overline{B} + \overline{A}CD + ABC\overline{D}$, costruire un circuito equivalente, ma che utilizzi almeno 10 porte logiche in più.**


Per iniziare, il circuito che implementa la funzione descritta è il seguente:



Ora, per aggiungere porte senza modificare la valenza logica del circuito, ci basiamo su alcune semplici idee:

- $A = \bar{A}$ [due porte logiche in più]
- $A = A + A$ [una porta logica in più]
- $A = AA$ [una porta logica in più]
- $A + B + C = (A+B) + C$ [una porta logica in più]

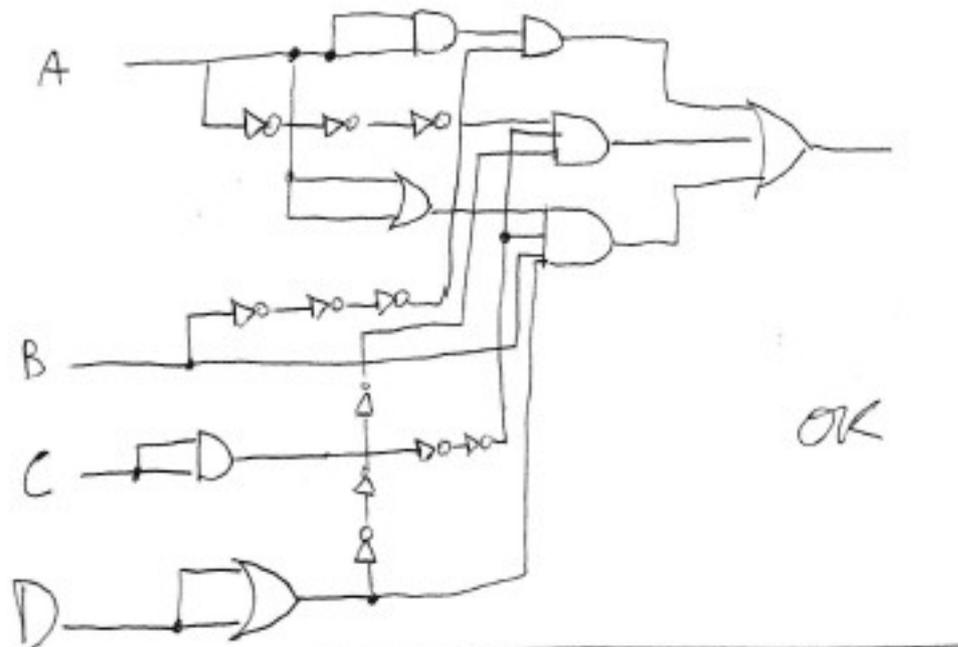Partendo da queste idee, costruiamo un circuito equivalente (ovviamente, ne esistono infiniti).



Algoritmi di paginazione

1. Utilizzando l'algoritmo di paginazione Aging (con contatore a 8 bit), si considerino le seguenti 4 pagine, con valore di bit R, rispettivamente, 1000. Ai cicli successivi, i valori

sono 0111, 0011, 1101, 1100, 0001, 1010 e 1110. Si forniscano i valori dei 4 contatori dopo l'ultimo intervallo, specificando quale pagina viene spostata su disco.

Allora, in primo luogo mostriamo come funziona l'algoritmo Aging:

Si considera la tabella coi contatori, scrivendo i valori dei bit R. Ad ogni nuova scrittura, c'è uno shift verso destra, ottenendo dunque la seguente soluzione:

Pag								
P ₀	1	1	0	1	1	0	0	1
P ₁	1	0	0	1	1	0	1	0
P ₂	1	1	0	0	0	1	1	0
P ₃	0	0	1	0	1	1	1	0

Ora, la pagina che sarà swappata è quella con valore binario minore, quindi la pagina denominata P₃ sarà spostata su disco.

2. Usando l'algoritmo di paginazione LRU (least recently used), nel caso in cui la macchina abbia 4 pagine fisiche, e nel caso in cui le pagine siano usate nell'ordine:

0 1 2 3 1 0 3 2

Stabilire quale pagina verrà spostata su disco, tenendo presente la matrice delle pagine.

L'idea di fondo dell'algoritmo è quella di estrarre la pagina usata più lontano nel passato. Come gli altri esercizi dell'EX4, trovate la descrizione estesa sul libro "I moderni sistemi operativi", alle pagine 197 e successive, al capitolo 4.4. Algoritmi di rimpiazzamento delle pagine.

L'algoritmo funziona come segue:

- Si crea una tabella della dimensione del numero delle pagine per ogni dimensione (4x4 nel nostro caso)
- La si inizializza completamente a 0
- Ogni volta che una pagina viene usata, si effettua la seguente procedura:
 - Si pone a 1 tutta la riga corrispondente alla pagina
 - Si pone a 0 tutta la colonna corrispondente alla pagina
- Si estrae la pagina corrispondente al numero binario (sulla riga) minore.

Quindi, nel nostro caso, avremo il seguente svolgimento:

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	0	0
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	0	1	1
1	1	0	1	1
2	0	0	0	0
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	1
1	1	0	0	0
2	1	1	0	1
3	0	0	0	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	0	0	0
2	1	1	0	0
3	1	1	1	0

	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	1	0	1	1
2	1	0	0	0
3	1	0	1	0

	0	1	2	3
0	0	1	1	1
1	0	0	1	1
2	0	0	0	0
3	0	0	1	0

	0	1	2	3
0	0	1	1	0
1	0	0	1	0
2	0	0	0	0
3	1	1	1	0

	0	1	2	3
0	0	1	0	0
1	0	0	0	0

2	1	1	0	1
3	1	1	0	0

Viene, quindi, estatta la pagina 1.